



درس: آزمایشگاه معماری کامپیوتر (جلسه چهارم)



- مروری بر VHDL (ادامه)

- آزمایش سوم

نیمسال دوم ۱۴۰۰

Ports in VHDL

• انواع Port:

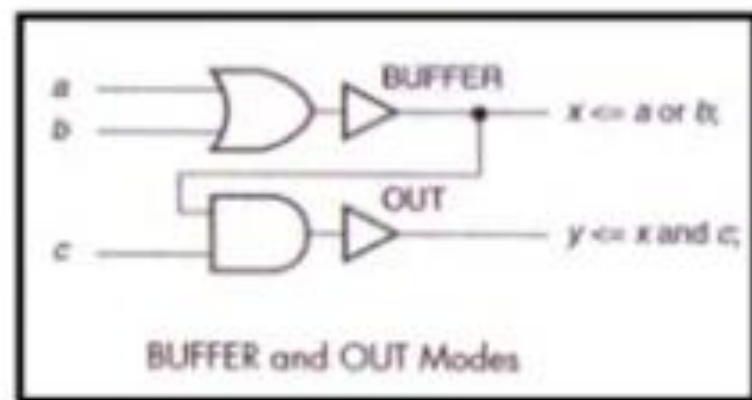 

- تعریف port از نظر type و دیگر جزئیات مشابه Signal است. تنها کافی است Mode به آن اضافه شود.
- با تعریف Port دیگر نمی‌توان با همان نام Signal در داخل برنامه تعریف نمود.

Port – مثال

```
entity test is
  port
  (
    Data : inout Std_Logic_Vector(7 downto 0);
    Addr : in Std_Logic_Vector(9 downto 0);
    NotCS : in Std_Logic;
    RdNotWr : in Bit
  );
end test;
```

Generic

- می توان مقادیر ثابتی را در ابتدای برنامه (درون Entity) تعریف نمود و از راه های مختلف مقدار آن را تعیین نمود.
- کاربرد آن به طور معمول تعیین تعداد بیت های Signal, Constant, Variable و غیره است.

```
entity my_design is
  generic (BusWidth : Integer := 16);
  port(DataBus : inout Std_Logic_Vector(BusWidth-1 downto 0));
  ...
end my_design
```

Generic

- تعریف generic مشابه تعریف Signal است.
- حتما باید مقداردهی اولیه شده باشد.

```
ENTITY My_Design IS
  GENERIC (
    data_width : integer range 1 to 8 := 4;
    ...
    delay : time := 10 ns
  );
  PORT ( ... );
END ENTITY My_Design; -- END ENTITY -- END My_Design
```

Testbench

- به منظور ارزیابی اولیه و درستی سنجی سیستم طراحی شده از Testbench استفاده می شود.
- مشابه آن است که واحد طراحی شده را در نظر گرفته و ورودی‌های مختلف را به آن اعمال کنیم و در نهایت خروجی را بررسی کنیم.
- در عمل چیزی بجز همان کد VHDL نیست که به منظور بررسی صحت عملکرد مدار دیجیتال طراحی شده می باشد.

- بهتر است که کد اصلی را داخل `implementation` و `test bench` ها را در بخش `simulation` تعریف کنیم .
- ما فایل `test bench` را هیچ وقت سنتز نمی کنیم.
- در داخل `test bench` اسم سیگنال ها را مشابه و هم نام پورت های مداری که تست می کنید قرار دهید.(این موضوع با مطلبی که قبلا گفتیم در تناقض نمی باشد).
- خود برنامه نام مدار مورد تست و پورت های آن را تحت عنوان `component` تعریف می کند و نیز خودش مقادیر اولیه ای برای ورودی ها در نظر می گیرد.
- بخش اصلی همان `port map` است که قبلا با آن آشنا شده اید و باز هم نرم افزار انجام می دهد.
- در مدارهای ترکیبی آن بخشی را که حاوی کلاک است حذف می کنیم.
- در `tets bench` می توانید به سادگی مقدار بدهید یا در یک `process` مقادیری را مثلا با دستورات سطح بالا شبیه `while` مقداردهی کنید.
- در اینجا از مقادیر تاخیر که قبلا اشاره نموده بودیم استفاده می کنیم تا بتوانیم نتایج را مشاهده کنیم در غیر این صورت تمام مقداردهی ها یکدفعه صورت می گیرند و نمی توانیم بررسی کنیم.
- در واقع کار اصلی ما مقداردهی سیگنال هاست.

در port map ها به جای استفاده از فلش ها و مقداردهی از طرق
name میتوانیم به ترتیب نام سیگنال ها را فقط در port map
بنویسیم که براساس ترتیب و مکان قرارگیری نگاشت شوند.

```
ARCHITECTURE behavior OF tb_Flip_Flop IS
  COMPONENT Flip_Flop  PORT(
    d : IN  std_logic;
    reset : IN  std_logic;
    clk : IN  std_logic;
    q : OUT std_logic    );
  END COMPONENT;

  signal d : std_logic := '0';
  signal reset : std_logic := '0';
  signal clk : std_logic := '0';
  signal q : std_logic; -- Clock period definitions
  constant clk_period : time := 10 ns;
BEGIN
  uut: Flip_Flop PORT MAP (      d , reset, clk, q      );
  ...
```



```

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
USE ieee.std_logic_unsigned.ALL;
ENTITY tb_fulladder IS
END tb_fulladder;
ARCHITECTURE behavior OF tb_fulladder IS
    -- Component Declaration for the Unit Under Test (UUT)
    COMPONENT full_adder
    PORT(
        a : IN  std_logic;
        b : IN  std_logic;
        cin : IN  std_logic;
        sum : OUT std_logic;
        cout : OUT std_logic
    );
END COMPONENT;

    --Inputs
    signal a : std_logic := '0';
    signal b : std_logic := '0';
    signal cin : std_logic := '0';

    --Outputs
    signal sum : std_logic;
    signal cout : std_logic;

```

```

BEGIN
    -- Instantiate the Unit Under Test
    (UUT)
    uut: full_adder PORT MAP (
        a => a,
        b => b,
        cin => cin,
        sum => sum,
        cout => cout
    );

    -- Stimulus process
    stim_proc: process
        variable count : std_logic_vector(2
downto 0) := "000";
    begin

        while (count < "111")

            loop

                wait for 1 ns;
                count := count + 1;
                a <= count(0);
                b <= count(1);
                cin <= count(2);
            end loop;
            wait;

        end process;
    END;

```

کلیه مدارهای دیجیتالی که در آزمایش های قبلی مورد بررسی قرار گرفته بودند از نوع مدارهای ترکیبی بودند.

در این مدارها خروجی ها همه به ورودی های دیجیتال وابسته اند. گرچه به نظر می رسد که هر سیستم دیجیتال دارای مدارهای ترکیبی است، بسیاری از سیستم هایی که در عمل با آن مواجه هستیم حاوی عناصر حافظه هم می باشند و بنابراین لازم است تا این سیستم ها بر حسب منطق ترتیبی مورد بررسی قرار گیرند.

همچنین لازم است در مواردی در فرایند طراحی گیت عمدا تاخیراتی اعمال گردد.

نمونه هایی را با هم بررسی می کنیم.

پالس های کلاک در سرتاسر سیستم توزیع می گردند به نحوی که عناصر حافظه تنها هنگام رسیدن هر پالس تحت تاثیر ورودی خود قرار می گیرند.

عناصر ذخیره سازی در مدارهای ترتیبی کلاک دار را فلیپ فلاپ می گویند.

فلیپ فلاپ یک وسیله ذخیره سازی دودویی بوده و قادر است یک بیت از اطلاعات را در خود ذخیره نماید.

در این آزمایش مباحث اصلی مربوط به مدارهای ترتیبی بالاخص مدارهای ترتیبی همزمان مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.


حالت فلیپ فلاپ ها تنها هنگام تغییر وضعیت یک پالس ساعت عوض می شود که ما حساسیت فلیپ فلاپها به لبه کلاک (پالس ساعت) را با مفهوم

process توصیف می کنیم.

فلیپ فلاپها در ۳ گروه T-FF، JK-FF و D-FF قرار می گیرند.


ساختار داخلی یک لچ (حساس به سطح پالس نوع D)

C	D	حالت بعدی Q
0	X	بلا تغییر
1	0	حالت بازنشانی $Q=0$
1	1	حالت نشاندن

 

حساس به لبه پالس ساعت که با استفاده از ۲ تا لچ ساخته می شود (در شکل زیر نشان داده شده است):

لچ D

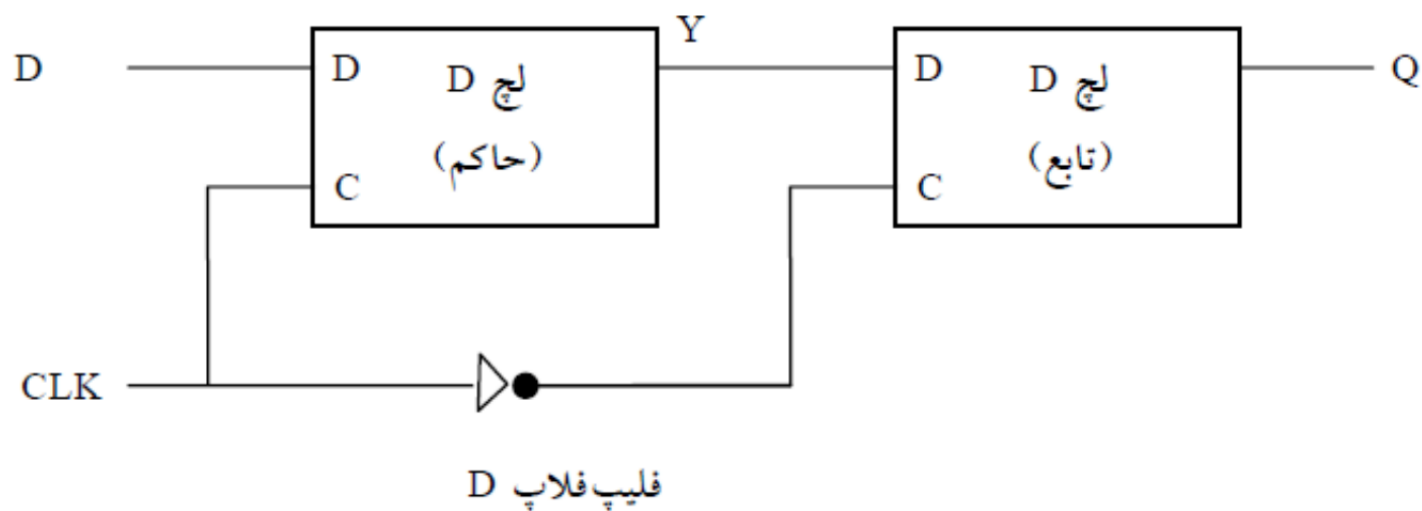

فلیپ فلاپ D

به غیر از فلیپ فلاپ نوع **D** فلیپ فلاپ های دیگری نیز وجود دارند. اقتصادی ترین و بهترین فلیپ فلاپ قابل ساخت، نوع **D** حساس به لبه می باشد که به تعداد کمتری گیت نیاز دارد. دیگر فلیپ فلاپ ها را می توان با فلیپ فلاپ **D** و مقداری مدار بیرونی به وجود آورد. دو فلیپ فلاپ رایج در طراحی سیستم های دیجیتال عبارتند از : فلیپ فلاپ **JK** و **T**. فلیپ فلاپ **T** یک فلیپ فلاپ متمم ساز است که در طراحی شمارنده های دودویی بسیار مورد توجه است.

فلیپ فلاپ D

D	Q(t+1)
0	0
1	1

بازنشانی

نشاندن

فلیپ فلاپ JK

J	K	Q(T+1)
0	0	Q(t)
0	1	0
1	0	1
1	1	Q'(t)

بلا تغییر

بازنشانی

نشاندن

متمم

فلیپ فلاپ T

T	Q(t+1)
0	Q(t)
1	Q'(t)

بلا تغییر

متمم

فرم کلی دستور case:

CASE *expression* **IS**

WHEN **constant_value** =>
statement;
statement;

WHEN **constant_value** =>
statement;
statement;

•
•
•

WHEN OTHERS =>
statement;
statement;

END CASE;

دستور case چون یک دستور sequential است یعنی عبارات داخلی آن به ترتیب و خط به خط اجرا می شوند لذا حتما می بایست داخل بدنه process نوشته شود.

Processها ماهیت ترتیبی دارند و باید در بدنه ی **Architecture** نوشته شوند.

این ساختارها به صورت ترتیبی اجرا می شوند لذا درون آنها می توان از دستورالعملهای **If ... then ... else** استفاده کرد. هر **Process** برای اجرا به **Sensitivity list** نیاز دارد. منظور از **Sensitivity list** سیگنال هایی هستند که وقتی **Event** روی آنها رخ میدهد **Process** را تحریک می کند

برای طراحی ماشین های حالت از **Process**ها استفاده می شود. همان طور که گفته شد اگر مقدار سیگنالی که در **Sensitivity list** وجود دارد تغییر کند **Process** اجرا می شود. اگر **Process** مدل کننده ی یک بلوک ترکیبی است، تمام ورودی های آن باید در **Sensitivity list** لحاظ شود. ماشین های حالت در لبه های کلاک تغییر حالت میدهند، لذا کلاک باید در ورودی **Sensitivity list** وارد شود. علاوه بر این حالت درونی سیستم هم باید در یک متغیر داخلی نگهداری شود. برای نگهداری حالتها در خود **VHDL** می توان **Type** جدید تعریف کرد که در این جا مثلا دو مقدار **A** و **B** نشان دهنده دو حالت از سیستم هستند:

Type state is (A,B);

حال برای استفاده از **Type** تعریف شده می توان از آن **Type** یک سیگنال یا متغیر تعریف کرد. سپس از دستورالعمل **Case** روی سیگنال یا متغیر تعریف شده برای انشعاب به حالت های سیستم استفاده می شود. واضح است که این دستورالعمل **Case** بسته به اینکه ماشین حالت به صورت **Mealy** یا **Moore** باید طراحی شود، در داخل **Process** تعریف می شود. به عنوان مثال:

Signal st : state;

Process (...)

Case st is

When A =>

When B =>

برای طراحی مدارات با حافظه مدلی به نام مدل هافمن وجود دارد که قسمت ترکیبی مدار را از قسمتی ترتیبی آن جدا می کند. قسمت ترتیبی آن معمولا با **Process**ی که نسبت به سیگنال کلاک و **reset** حساس است نوشته می شود و قسمت ترکیبی آن در **Process**ی که نسبت به حالت های مدار حساس است نوشته می شود.


```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity Flip_Flop is
port(
    d,reset,clk : in std_logic;
    q : out std_logic
);
end Flip_Flop;
architecture Behavioral of Flip_Flop is
begin
    q <= '0' when reset='1' else
    d when clk'event and clk='1';
    --d when clk'event and clk='1' else UNAFFECTED;
end Behavioral;
```

```
process (clk,reset)
begin
    if ( reset ='0' ) then
        Q <= '0';
    else if (clk'event and clk = '0') then
        Q <= D;
    end if;
    end if;
end process ;
```

BEGIN

```

    uut: Flip_Flop PORT MAP (
        d => d,
        reset => reset,
        clk => clk,
        q => q
    );

```

-- Clock process definitions

clk_process :process

begin

```

        clk <= '0';|
        wait for clk_period/2;
        clk <= '1';
        wait for clk_period/2;

```

end process;

```

    d <= '1', 'X' after 22 ns, '1' after 24 ns, 'U' after 35 ns, '1' after 40 ns;
    reset <= '1' after 50 ns, '0' after 60 ns;

```

END;

گزارش کار:
برای هر یک از فلیپ فلاپ های D,T,JK

- طراحی شماتیک طرح (محتوای توصیف) بر صورت فیزیکی
- پیاده سازی مدارها با استفاده از زبان های توصیف
- شبیه سازی مدارهای توصیف شده و تهیه Testbench برای آن و نشان دادن درستی عملکرد آنها.