



درس: آزمایشگاه معماری کامپیوتر (جلسه سوم)

- مروری بر VHDL (ادامه)

- آزمایش دوم

نیمسال دوم ۱۴۰۰

مقداردهی به Signal در داخل برنامه

```
begin
  --one_bit <= 'Z';    --wrong, just 0 and 1

  one_stdlogic <= '0';

  --vector_of_bits_descending <= (others => 'X'); --wrong

  vector_of_bits_ascending <= ('1','0','1', others => '0');    --("1011", others => '0') is wrong

  vector_of_stdlogic_descending <= ('Z','U','0',OTHERS => '1');

  vector_of_stdlogic_ascending <= "Z01U";

  --two simultaneous assignment is not valid

  int_signal_no_lenght <= 127;

  int_signal_pos <= 54;
```

مقداردهی به Signal درون برنامه

```
--two simultaneous assignment is not valid  
  
int_signal_no_lenght <= 127;  
  
int_signal_pos <= 54;  
  
int_signal_neg <= -16;  
  
--boolean_signal <= '1';    --wrong  
  
time_signal <= 5 hr;  
  
string_signal <= "HelloWorld";  
  
char_signal <= 'H';
```

نکات مقداردهی به Signal درون برنامه

- تغییر مقدار Signal یا مقداردهی به یک Signal در بدنه اصلی Code درون Architecture و بعد از begin انجام می‌شود. از علامت **<=** استفاده می‌شود.
- چند سیگنال یا Constant از یک نوع را می‌توان به صورت یکجا تعریف کرد
- امکان تغییر type یا تعداد بیت Signal در بدنه اصلی کد وجود ندارد و همواره ثابت می‌ماند.

STD Resolution for multiple Drive Signals

Resolution table for std_logic

	<i>resolved function</i>									
		U	X	0	1	Z	W	L	H	-
uninitialized	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
unknown	X	U	X	X	X	X	X	X	X	X
forcing low	0	U	X	0	X	0	0	0	0	X
forcing high	1	U	X	X	1	1	1	1	1	X
high impedance	Z	U	X	0	1	Z	W	L	H	X
weak unknown	W	U	X	0	1	W	W	W	W	X
weak low	L	U	X	0	1	L	W	L	W	X
weak high	H	U	X	0	1	H	W	W	H	X
Don't Care	-	U	X	X	X	X	X	X	X	X

Signal A, B, C : std_logic_vector(2 downto 0);

...

A <= B after 2 ns;

A <= C after 1 ns;

A <= B or C;

A <= ...

...

Slicing

- با استفاده از پرانتز به شکل زیر، می توان تعداد بیت مشخص یا بخشی از یک سیگنال (یا هر Variable) را انتخاب نمود.

Signal a : std_logic_vector(7 downto 0) := "10101100";

Signal b : std_logic_vector(3 downto 0);

...

b <= a(7 downto 4); → b="1010"

B <= a(5 downto 2); → b="1011"

...

B <= a(2 **to** 7); → **ILLEGAL**

Concatenation

- به معنی چسباندن دو متغیر در کنار یکدیگر است.
- این مقدار جدید از سمت راست به متغیر سیگنال (یا Variable) assign می شود.
- از علامت & و (... , ,) بدین منظور استفاده می شود.
- Type و تعداد بیت دو طرف \leq باید برابر باشد.

Concatenation (ادامه)


```
--signal declarations for concatenation
signal a,b,c : std_logic := '0';
signal aa : std_logic_vector(7 downto 0) := X"FF";
signal bb,d : std_logic_vector(3 downto 0) := "0001";
signal cc : std_logic_vector(15 downto 0);
```

bb <= a & b & '1' & c ; → b="0010"

d <= aa(6 downto 4) & a ; → d="1110"


cc <= bb & bb & d & d ; → cc="0010001000010001"

Multiplexer

 


<u>Sel</u>	<u>In0</u>	<u>In1</u>	<u>outp</u>
0	0	-	0
0	1	-	1
1	-	0	0
1	-	1	1

```
----- Library and Packages -----
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
----- Interface or Entity -----
entity mux2to1_1bit is
    --port (
    -- in0,in1,sel : in std_logic;
    -- outp : out std_logic
    -- );
end mux2to1_1bit;
----- Architecture or Body -----
architecture Behavioral of mux2to1_1bit is
    signal in0, in1, sel, outp : std_logic;
begin
    outp <= (in0 AND NOT sel) OR (in1 AND sel);
    --outp <= (in0 AND NOT sel) OR (in1 AND sel) after 10 ns;
end Behavioral;
```

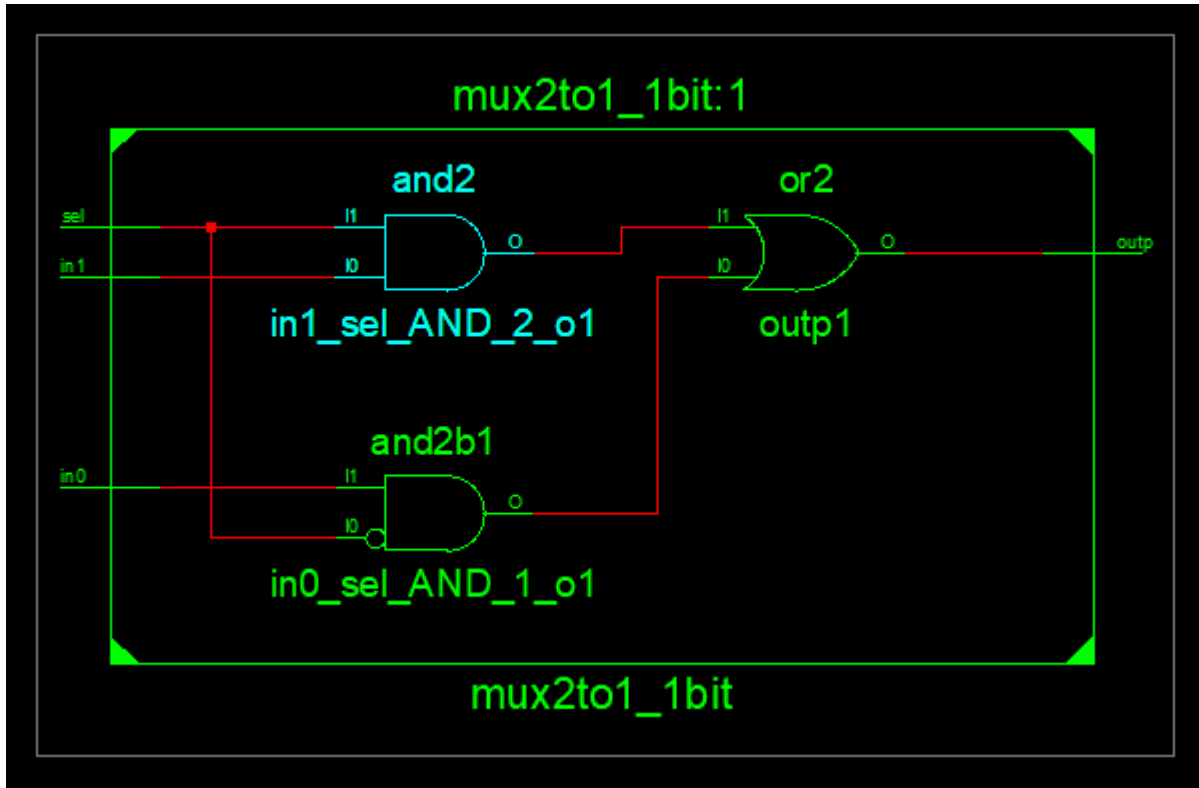


■ نوشتن ساختاری مالتی پلکسر ۲ به ۱ با نمونه سازی المان ها

 
■ نوشتن ساختاری mux4-1 با استفاده از mux2-1



Comparator

 

A	B	G	L	E
0	0	0	0	1
0	1	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	1

 

```
----- Library and Packages -----  
library IEEE;  
--use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;  
----- Interface or Entity -----  
entity comparator is  
    port(  
        A, B : in bit;  
        L, G, E : out bit  
    );  
end comparator;  
----- Architecture or Body -----  
architecture Behavioral of comparator is  
    signal A_not, B_not : bit;  
begin  
    G <= A and (not B);  
    L <= (not A) and B;  
    E <= A xnor B;  
  
    -- A_not <= NOT A;  
    -- B_not <= NOT B;  
    -- G <= A AND B_not;  
    -- L <= A_not AND B;  
    -- E <= A xnor B;  
  
end Behavioral;
```


استفاده از when-else و with-select

```
Signal q: std_logic_vector(3 downto 0);  
Signal t: std_logic_vector(3 downto 0);
```


```
Q<= "0000" when t="1010" else  
    "1011" when t="0010" else  
    "1111";
```

```
with t select  
q<= "0000" when "1010",  
    "1011" when "0010",  
    "1111" when others;
```

مدار دیکدر

 

A	B	F_0	F_1	F_2	F_3
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

 

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity Decoder_vec is
  port(
input: in std_logic_vector(2 downto 0);
  output: out std_logic_vector(7 downto 0)
  );
end entity Decoder_vec;
architecture behav of Decoder_vec is
  begin
output(0) <= '1' when input="000" else '0';
output(1) <= '1' when input="001" else '0';
output(2) <= '1' when input="010" else '0';
output(3) <= '1' when input="011" else '0';
output(4) <= '1' when input="100" else '0';
output(5) <= '1' when input="101" else '0';
output(6) <= '1' when input="110" else '0';
output(7) <= '1' when input="111" else '0';
--output<="00000001" when input="000" else
--"00000010" when input="001" else
--"00000100" when input="010" else
--"00001000" when input="011" else
--"00010000" when input="100" else
--"00100000" when input="101" else
--"01000000" when input="110" else
--"10000000" when input="111";
end behav;

```


مدار دیکدر کد (vhdl)

انکدر درست برعکس این دیکدر

مبدل کد BCD به 7-SEGMENT

A	B	C	D		a	b	c	d	e	f	g
•	•	•	•	0							•
•	•	•		1	•			•	•	•	•
•	•		•	2			•			•	
•	•			3					•	•	
•		•	•	4	•			•	•		
•		•		5		•			•		
•			•	6	•	•					
•				7				•	•	•	•
	•	•	•	8							
	•	•		9					•		

Common Cathode

 

Common Anode

